

1.)

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{tot}} \quad \text{series}$$

$$\text{parallel}$$


$$\frac{1}{1\mu F} + \frac{1}{1\mu F} = \frac{1}{C} \quad C = 5 \cdot 10^{-4} \quad 500\mu F$$

$$2\mu F + \frac{1}{2\mu F} + \frac{1}{1\mu F} = \frac{1}{C} \quad 666\mu F$$

2.)

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

$$V = IR$$

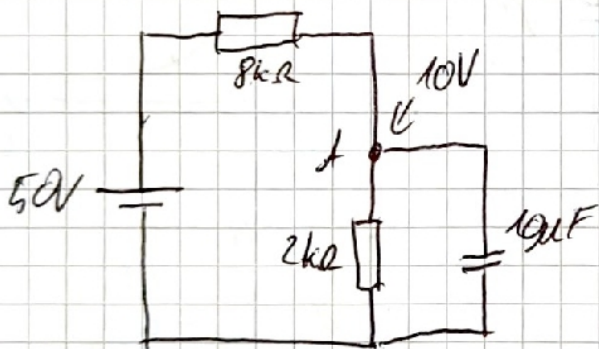Vollgeleitet  
↓


$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$


$$\frac{2k\Omega}{8k\Omega + 2k\Omega} \cdot 50V$$

$$\frac{1}{2} \cdot 10\mu F \cdot 10V = \frac{1}{2} CV^2$$

$$= 0.0005 J$$

$$= 5\mu J$$


3.)

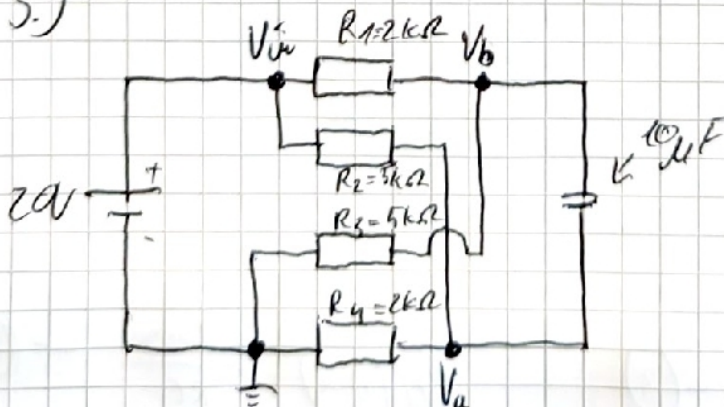

$$P_d = \frac{40V}{7} - \frac{100V}{7} = -\frac{60}{7}$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$
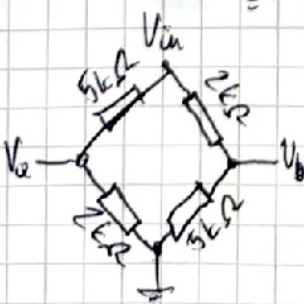
$$\frac{1}{2} \cdot 10\mu F \cdot \frac{60V}{7} = 367\mu J$$




$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{5k\Omega}{7k\Omega} \cdot 20V = V_b = \frac{100}{7} V$$

$$\frac{2k\Omega}{7k\Omega} \cdot 20V = V_a = \frac{40}{7} V$$

Q4)

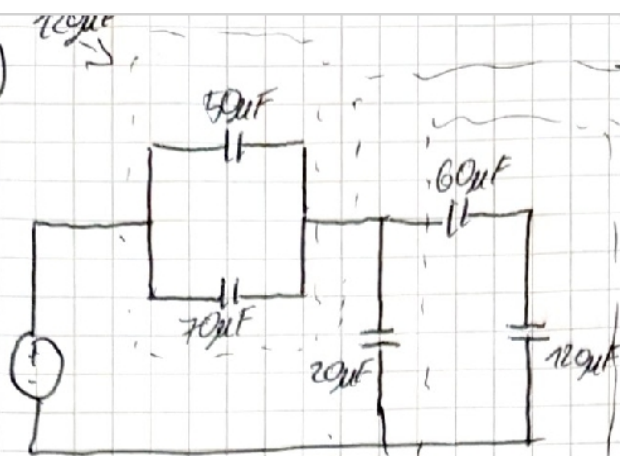


$$\frac{1}{C_{eq}} + \frac{1}{120\mu F} = C$$

$$= 40\mu F$$

$$\Rightarrow \frac{1}{120\mu F} + \frac{1}{60\mu F} = C \Rightarrow 40\mu F$$

Q5)

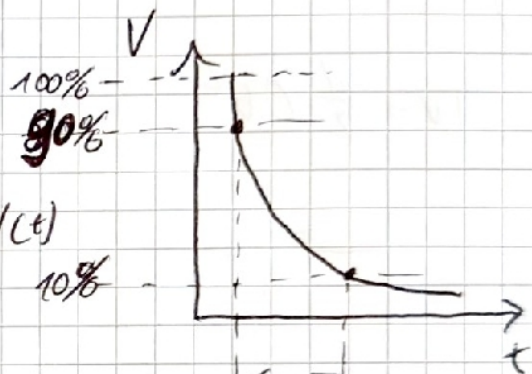

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

critical value

$$90 = 100 e^{-\frac{t_{90\%}}{RC}}$$

$$0.9 = e^{-\frac{t_{90\%}}{RC}}$$

$$10 = 100 e^{-\frac{t_{10\%}}{RC}}$$

$$0.1 = e^{-\frac{t_{10\%}}{RC}}$$

Taking log on

$$\ln(0.9) = -\frac{t_{90\%}}{RC} \quad (3)$$

$$\ln(0.1) = -\frac{t_{10\%}}{RC} \quad (4)$$

$$\ln(0.9)RC = -t_{90\%}$$

$$-\ln(0.9)RC = t_{90\%}$$

$$-\ln(0.1)RC - (-\ln(0.9)RC)$$

$$-\ln(0.1)RC + \ln(0.9)RC$$

$$-\ln(0.1)RC = t_{10\%}$$

$$RC(\ln(0.9) - \ln(0.1))$$